

Circuitos Elétricos II – 2º semestre de 2017 - Trabalho

Prof. Antônio Carlos Moreirão de Queiroz

Escrever um programa que analise circuitos no domínio do tempo, contendo elementos lineares e não lineares, usando análise nodal modificada e o método dos trapézios junto com o método de Newton-Raphson, com técnica de “ G_{min} stepping” para ajudar a convergência.

O programa deverá analisar um circuito composto pelos elementos:

- Fontes de corrente e de tensão independentes.
- Resistores, capacitores e indutores.
- As quatro fontes controladas.
- Amplificadores operacionais ideais, de 4 terminais.
- Transformadores ideais.
- Resistores lineares por partes.
- Chaves resistivas.

O programa deve ler um netlist descrevendo o circuito, inicializar a análise no domínio do tempo com cálculo de ponto de operação, e então fazer a análise com o tempo total e o tamanho do passo, fixo, dados. Os resultados devem ser salvos em uma tabela em arquivo, de forma que possam ser lidos por outro programa que plote as curvas, como o MNAE. Uma linha de comando no netlist define os parâmetros necessários. A primeira linha desta tabela deve listar os nomes de todas as variáveis na tabela, iniciando pelo tempo “t”, com correntes citadas como “j” seguidas do nome do elemento onde estão. Ex: t 1 2 3 jH1 jF2.

O programa pode ser baseado no programa exemplo MNA1, que implementa a análise nodal modificada para um circuito resistivo linear. Uma versão gráfica (para o Borland C++ builder 6) está também disponível:

<http://www.coe.ufrj.br/~acmq/cursos/mna1.zip>
<http://www.coe.ufrj.br/~acmq/cursos/mna1gr.zip>

Formato para o netlist:

O netlist pode ser gerado pelo programa EDFIL, a partir do diagrama esquemático. Veja os programas em <http://www.coe.ufrj.br/~acmq/cursos>

Primeira linha: Comentário (o editor EDFIL coloca o número de nós nesta linha).

Linhas seguintes: Descrição do circuito, com um elemento por linha. A primeira letra determina o tipo de elemento.

Resistor: R<nome> <nó1> <nó2> <Resistência>

Indutor: L<nome> <nó1> <nó2> <Indutância>

Capacitor: C<nome> <nó1> <nó2> <Capacitância>

Fonte de tensão controlada a tensão: E<nome> <nóV+> <nóV-> <nóv+> <nóv-> <A_v>

Fonte de corrente controlada a corrente: F<nome> <nóI+> <nóI-> <nói+> <nói-> <A_i>

Fonte de corrente controlada a tensão: G<nome> <nóI+> <nóI-> <nóv+> <nóv-> <G_m>

Fonte de tensão controlada a corrente: H<nome> <nóV+> <nóV-> <nói+> <nói-> <R_m>

Fonte de corrente: I<nome> <nó+> <nó-> <parâmetros>

Fonte de tensão: V<nome> <nó+> <nó-> <parâmetros>

Amplificador operacional ideal: O<nome> <nó saída+> <nó saída-> <nó entrada+> <nó entrada->

Resistor linear por partes: N<nome> <nó+> <nó-> <4 pontos v_i j_i>

Transformador ideal: K<nome> <nó a> <nó b> <nó c> <nó d> <n>

Chave: \$<nome> <nó a> <nó b> <nó controle c> <nó controle d> <g_{on}> <g_{off}> <v_{ref}>

Comentário: *<comentário>

(Notar que <xxx> significa colocar o valor xxx sem <>.)

Os parâmetros para as fontes são de acordo com o formato do SPICE, como implementado no programa MNAE. Devem ser suportadas fontes contínuas, senoidais e em pulsos.

Fonte contínua: DC <valor>

Fonte senoidal: SIN <nível contínuo> <amplitude> <frequência em Hz> <atraso> <amortecimento> <defasagem em graus> <número de ciclos>

Fonte pulsada: PULSE <amplitude 1> <amplitude 2> <atraso> <tempo de subida> <tempo de descida> <tempo ligada> <período> <número de ciclos>

A fonte senoidal vale:

$$x(t) = A_0 + Ae^{-\alpha(t-t_a)} \operatorname{sen}\left(2\pi f(t-t_a) + \frac{\pi}{180}\varphi\right)$$

onde A_0 é o nível contínuo, A a amplitude, f a frequência, t_a o atraso, α o amortecimento e φ a defasagem. Antes de $t = t_a$ ou após o número de ciclos, tem o valor inicial ou final respectivamente, de forma a não criar discontinuidades.

A fonte pulsada começa na amplitude 1, e fica aí até o fim do tempo de atraso. Então muda para a amplitude 2 variando linearmente dentro do tempo de subida, fica na amplitude 2 durante o tempo ligada, volta à amplitude 1 dentro do tempo de descida, e repete tudo com o período e o número de ciclos especificados. Termina na amplitude 1. Os tempos de subida e de descida podem ser nulos. O programa pode usar o tempo do passo então.

As correntes nos indutores devem ser calculadas. As nos capacitores não, mas são necessárias internamente no tratamento do método dos trapézios, sendo calculadas ao fim de cada passo de tempo (ou no início do passo seguinte). Opcionalmente podem ser colocadas nas tabelas.

Os resistores não lineares são definidos por quatro pontos no plano tensão \times corrente, com tensões em ordem crescente, que definem três retas. A chave conduz com condutância g_{on} se $v_{cd} > V_{lim}$, e condutância g_{off} se $v_{cd} \leq V_{lim}$. São usadas condutâncias para permitir a chave aberta. O transformador ideal deve implementar $v_{cd} = nv_{ab}$ e $j_{ab} = -nj_{cd}$. A corrente j_{cd} deve ser calculada. O transformador é sempre ideal, funcionando mesmo com sinais contínuos, inclusive na análise do ponto de operação.

O programa exemplo permite nomes nos nós. O programa feito pode continuar permitindo usando o mesmo algoritmo (código no programa MNA1), ou admitir apenas números. Neste caso a primeira linha gerada pelo editor Edfil pode ser usada.

As direções para fontes são de acordo com a ordem dos nós e as direções convencionais associadas, sendo o primeiro nó o positivo.

O programa deve ler as instruções de como tratar o netlist de uma linha de comando no próprio netlist, no formato abaixo. Não deve ser necessário fornecer qualquer outro parâmetro ao programa além do arquivo de entrada, embora o programa possa ter outros meios de configuração, fora dos parâmetros normais, por exemplo para “debug”.

.TRAN <tempo final> <passo> TRAP <passos por ponto na tabela>

No método de Newton-Raphson, caso não ocorra convergência em um número razoável de iterações, o programa deverá realizar o processo de “ g_{min} stepping”:

- 1) Em paralelo com cada ramo não linear (resistores não lineares e chaves) é colocada uma condutância de valor G_{min} , inicialmente grande. O ciclo de Newton-Raphson é então continuado.
- 2) Se ocorrer convergência dentro de um número limite de ciclos, G_{min} é reduzida. Se ficar menor que um valor mínimo especificado, a solução foi encontrada. Senão volta-se a (1).
- 3) Se não ocorrer convergência, G_{min} é reduzida por fator menor, partindo do último valor que causou convergência. Se esse fator menor ficar abaixo de um limite, desiste-se por não convergência. Senão volta-se a (1).

Por exemplo, G_{min} poderia ser dividida por 10 normalmente a cada convergência. Se não houver convergência, seriam tentadas divisões por $\sqrt{10}$, $\sqrt[3]{10}$, etc., até a convergência ou a desistência. Após a convergência, o fator de divisão voltaria a 10 para a análise seguinte.

Os parâmetros para o método de Newton-Raphson, internos ao programa, ou melhor, configuráveis de alguma forma, são: Valores para inicializar tensões e correntes na primeira análise (do ponto de operação apenas. Na

análise no tempo é usada a solução do tempo anterior). Número máximo de iterações, tolerância para tensões, tolerância para correntes, G_{min} inicial, G_{min} mínima, G_{min} máxima, fator inicial para dividir G_{min} , fator para dividir o fator de divisão, e fator mínimo de divisão.

É interessante que o programa apresente, opcionalmente, os resultados intermediários do ciclo de Newton-Raphson. Uma possibilidade é colocá-los na tabela de saída, com um passo de tempo artificial de 1/100 do passo normal.

Opcionalmente, o próprio programa pode plotar seus gráficos. O programa MNAE pode ser usado para plotar os gráficos a partir das tabelas. Este programa faz exatamente a mesma análise (embora ainda sem o G_{min} stepping). <http://www.coe.ufrj.br/~acmq/programs/mnae.zip>

O programa deve ser escrito preferencialmente em uma linguagem compilada como C, C++ ou Pascal. O programa deve preferencialmente rodar em ambiente gráfico Windows. Evite usar apenas uma interface de console. Um arquivo .zip com tudo o que for necessário para o programa, inclusive fontes, arquivo executável, documentação, bibliotecas e exemplos não deve ter mais de 4 Mbytes. Evite sistemas de desenvolvimento que requeiram extensas bibliotecas instaladas.

Sugere-se partir do programa exemplo MNA1, que já tem o algoritmo completo da análise nodal modificada em C, implementar a análise no tempo com as fontes de sinal, e então implementar os elementos reativos. Por fim os não lineares com o ciclo de Newton-Raphson.

Grupos de 3 alunos, no máximo. O programa deverá ser apresentado e demonstrado, completamente funcional, por todo o grupo, e entregue com um relatório (em arquivo, não impresso) com comentários e exemplos significativos e originais verificados, até (entenda-se antes de) duas semanas antes da segunda prova.

Note-se que o trabalho é bastante extenso, e deve ser começado imediatamente. Trabalhos incompletos serão devolvidos para serem completados, só sendo aceitos completos.